

## EECS 2070 02 Digital Design Labs 2019

### Lab 1

學號：107000115 姓名：林珈卉

#### 1) 實作過程

##### a) Module myxor

##### i) 概念

(1) 使用 Gate-Level 組合電路，使得將訊號 a 及 b 輸入後，可以得到 a XOR b 的 output


(2) 只能使用 AND gate、OR gate 及 NOT gate

(3) 使用 Design 1


##### ii) Boolean Expression

$$\text{out} = (a \& b') | (a' \& b)$$

##### iii) Logic Diagram

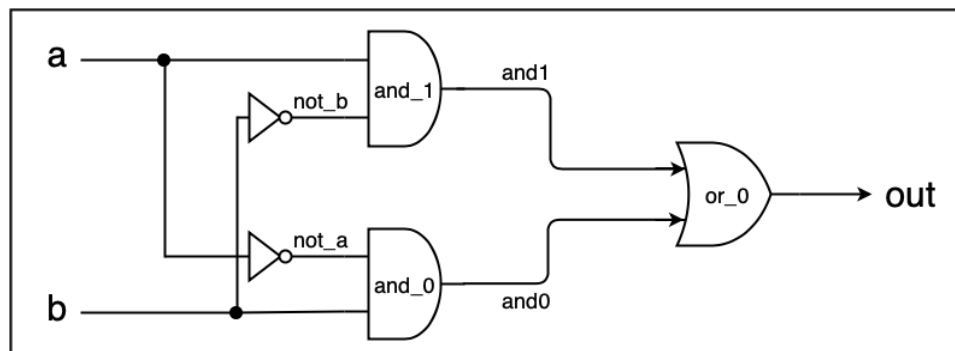

##### iv) Waveform

 

b) Module lab1\_1

i) 概念



(1) 在 aluctr (input signal) 數值的不同狀況下，執行四種 function，以 AND, OR, NOT Gate 組合電路

aluctr[1]	aluctr[0]	fucntion
0	0	{e,d} = a + b + c
0	1	d = a and b e = 0
1	0	d = a nor b e = 0
1	1	d = a xor b e = 0

(2) Input Signal : a, b, c, [1:0] aluctr

Output Signal : d, e

ii) Block Diagram

 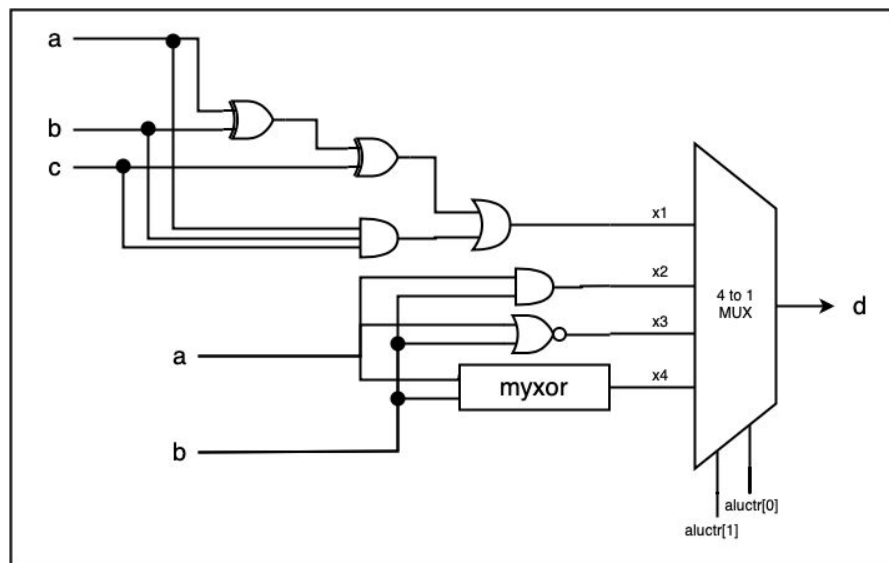

iii) K-map of function  $\{e, d\} = a + b + c$

(1) Output signal e

a \ bc	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

$$e = (a \& b) | (b \& c) | (a \& c)$$

(2) Output signal d

a \ bc	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

$$d = ((a \text{ XOR } b) \text{ XOR } c) | (a \text{ AND } b \text{ AND } c)$$

iv) Waveform



c) Module lab1\_2


i) 概念

(1) 以 Data Flow Modeling 表示出上述的 4 個 function

(2) Expressions of outputs d and e

$$\begin{aligned}
 d = & \quad !aluctr[0] \& !aluctr[1] \& (!a\&!b\&c \mid a\&b\&c \mid a\&!b\&!c \mid !a\&b\&!c) \mid \\
 & \quad !aluctr[1] \& aluctr[0] \& a \& b \mid \\
 & \quad aluctr[0] \& aluctr[1] \& (a\&!b \mid !a\&b) \mid \\
 & \quad aluctr[1] \& !aluctr[0] \& !a \& !b \\
 e = & \quad !aluctr[0] \& !aluctr[1] \& (a\&b \mid a\&c \mid b\&c)
 \end{aligned}$$

## ii) Waveform

 


## d) Module lab1\_3

### i) 概念

- (1) 以 Behavioral Modeling 表示出上述的 4 個 function
- (2) 在 always block 中，使用case (aluctr)，分為 0, 1, 2, 3

## ii) Waveform


 


## e) Module lab1\_4

### i) 概念

- (1) 使用 lab1\_1, lab1\_2, lab1\_3 其中一種 1-bit ALU 來組合成 4-bit ALU
- (2) 將每個 bit 的 output signal e，宣告一個 wire 變數連接至下一個 bit 的 input signal c

## ii) Waveform

  



f) Module lab1\_b1

i) 概念

- (1) 實作出 Compare Function
- (2) input signal 為 a, b, c
- (3) 使用 if else 判斷式
- (4) 將輸出結果替換掉 e 的 MUX 的第三個 input

aluctr[1]	aluctr[0]	function
0	0	{e,d} = a + b + c
0	1	d = a and b e = 0
1	0	d = 0 e = cmpFunc(a,b)
1	1	d = a xor b e = 0

ii) Block Diagram

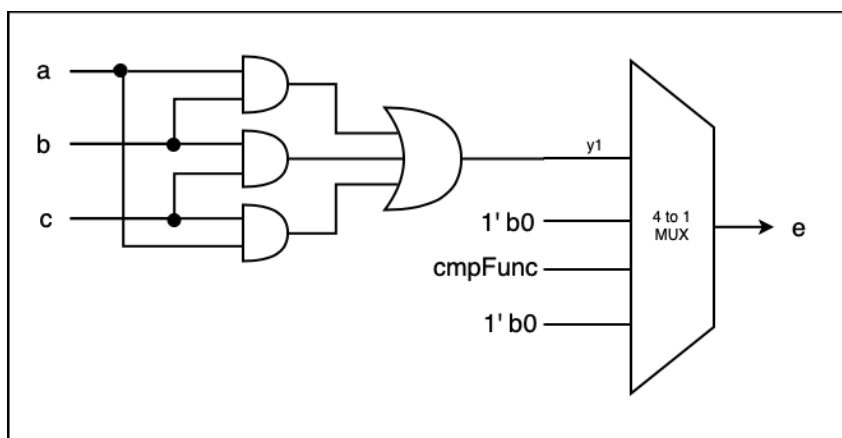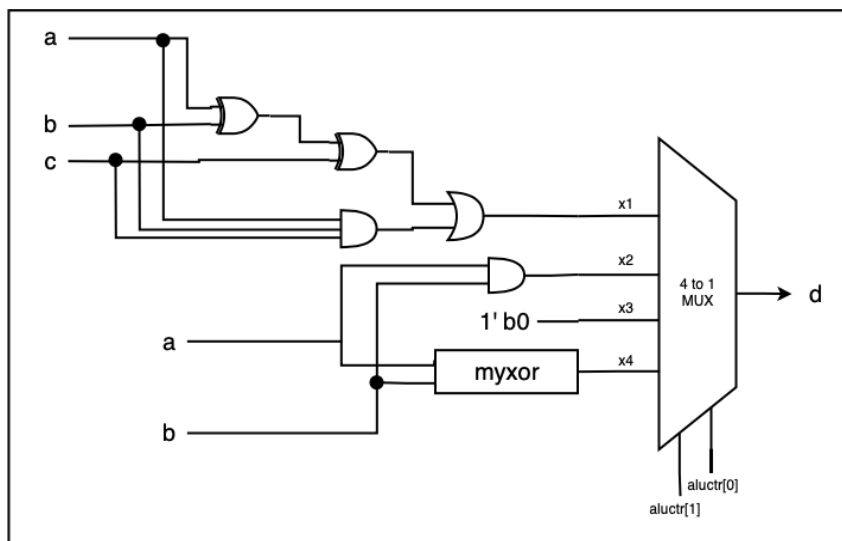

g) Module lab1\_b2

i) 概念

(1) 使用 lab1\_b1 的 1-bit ALU 來組合成 4-bit ALU

(2) 將每個 bit 的 output signal e, 宣告一個 wire 變數連接至下一個 bit 的 input signal c

2) 學到的東西與遇到的困難

a) 在實作 lab1\_3 時學到, 在 always block 中 assign 值的變數必須為 reg,

b) 學會如何在 Verilog 中寫 Function

原本以為寫 Function 時要像寫 Module 一樣, 列出所有的 input 及 output, 但其實只要把 input 列出, function 的 output 只有一個, 也就是 function 本身, 直接將要輸出的值送給 function 的名稱即可

c) 當 MUX 其中有 input 的值恆為定值時, 不需要宣告一個 wire 接上去, 只要直接將數值寫在括號內

3) 想對老師或助教說的話

a) 希望老師可以提供歷屆學長姐 report 的模範範本給我們可以參考, 以了解如何掌握硬體程式設計的重點。

b) 在上機 Demo 時, 助教是否能在 Demo 前先告訴學生們要開哪些畫面, 才能加快 Demo 的速度。